
سوال ۱: الف) مدار انکودر با استفاده از ورودی های سخت افزاری که یکی از پایههای آن ۱ میباشد یک عدد را به عددی باینری فشرده تبدیل میکند به عبارتی دیگر پایه های ۰ و ۱ را رمزگذاری و به عدد باینری دیجیتالی تبدیل میکند.

ب) اگر بیش از یکی از پایههای انکودر ۱ شود، انکودر دچار خطا میشود. Priority میشود. don't care در اصل از پایه اول شروع میکند و هرگاه به ۱ رسید بقیه پایهها را Encoder میکند. مزیت این نوع انکودر این است که اگر بیش از یک پایه هم ۱ شد خطا نمیدهد او اولین ۱ را فعال میکند.

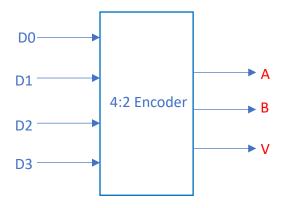
پ) با استفاده از این نوع انکودر هنگامی که بیش از یکی از پایه های ورودی ۱ شد به مشکل و خطا نمیخورد و بقیه را ایگنور و don't care میکند.




D0	D1	D2	D3	Α	В	V
0	0	0	0	Х	Х	0
1	Х	Х	Х	0	0	1
0	1	Х	х	0	1	1
0	0	1	х	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1


## سوال ٢:

## 8:3 Priority Encoder

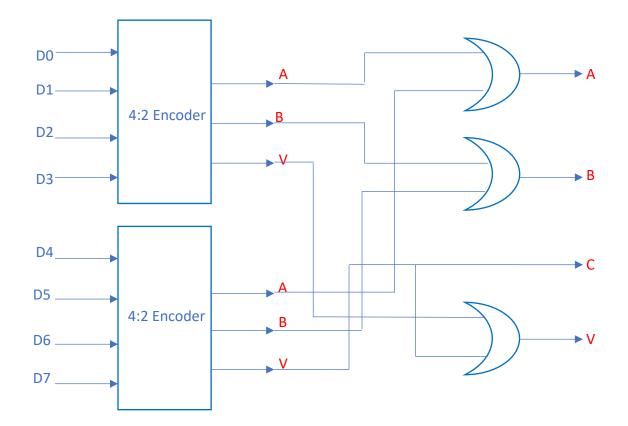

## سوال ٣: الف)

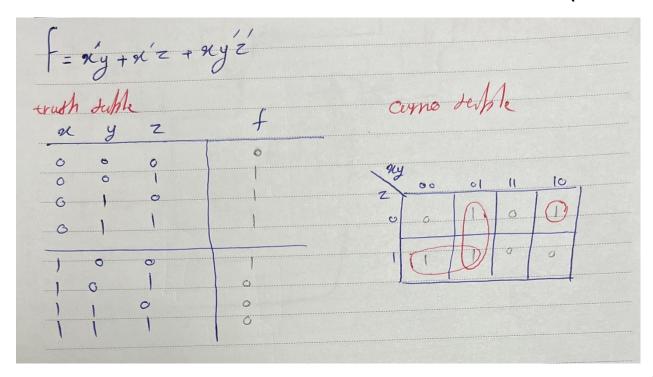

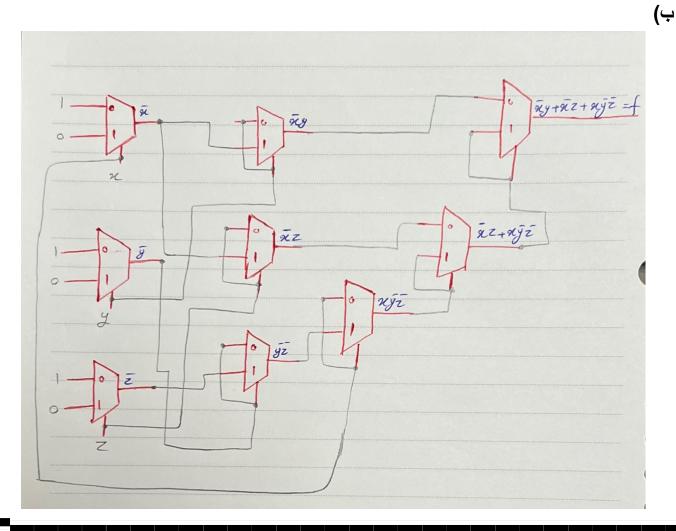

## سوال ۴: الف)

