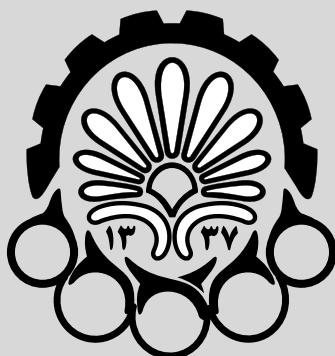


# Amirkabir University of Technology

Computer Engineering Department

Computer Architecture Lab

Spring 2024



**دانشگاه صنعتی امیرکبیر**  
( پلی تکنیک تهران )

❖ گزارش کار مربوط به آزمایش اول را مطابق با سوالات زیر انجام دهید:

۱- گزارش ارسالی شامل یک فایل زیپ از کدهایی که انجام دادید به علاوه عکس شبیه سازی شده آزمایش باشد.

۲- یک کد به زبان VHDL بنویسید که با استفاده از OR های دو ورودی یک OR چهار ورودی بسازید.