

گزارش از ۳ مدار الک

۴۰۱۳۱۴۰۳

کیان پورآذر

سوال ۱:

	3 V
I_1	0.345 A
I_2	0.809 A

	1.5 V
I_1	0.08 A
I_2	0.523 V

.....

$R_{th} = 0.61 \Omega$
 $I_t = 20.81 \text{ mA}$
 $V_{th} = 11.26 \text{ V}$

سوال ۲: